
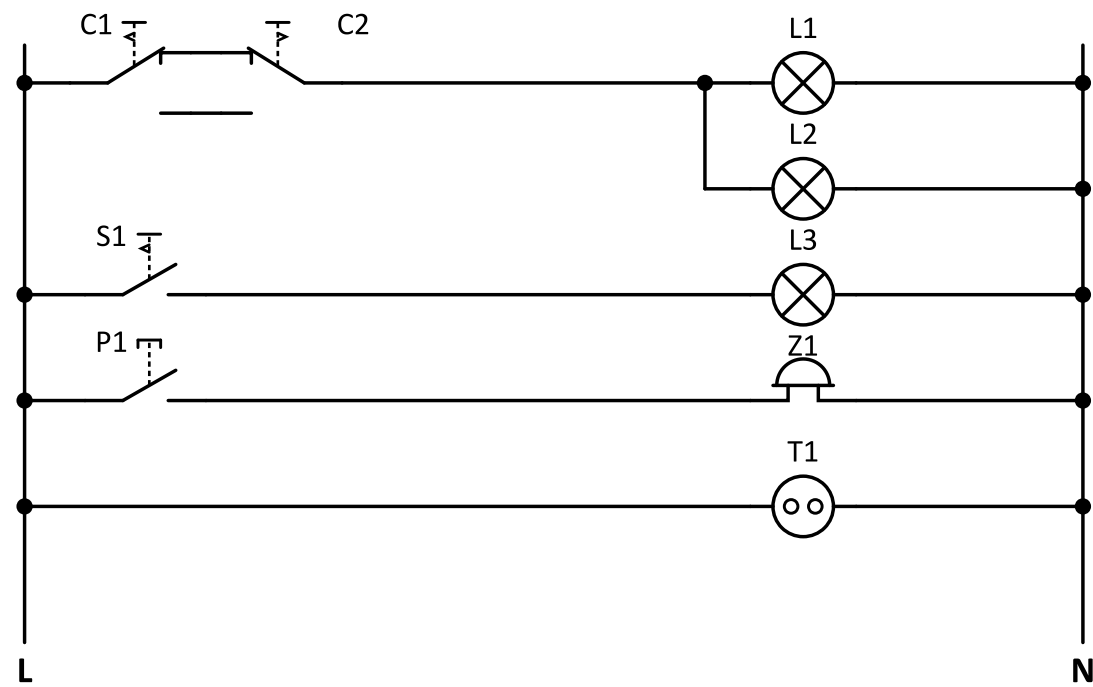


Esquema 007 · Multifilar: completa las conexiones


Esquema funcional

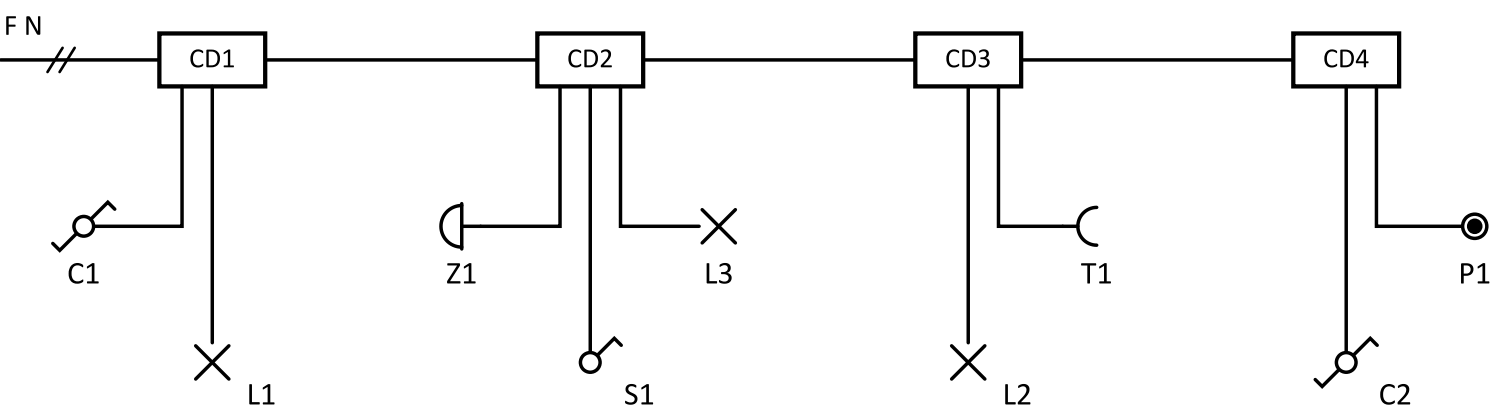

Esquema unifilar (planta)



Esquema multifilar (montaje)

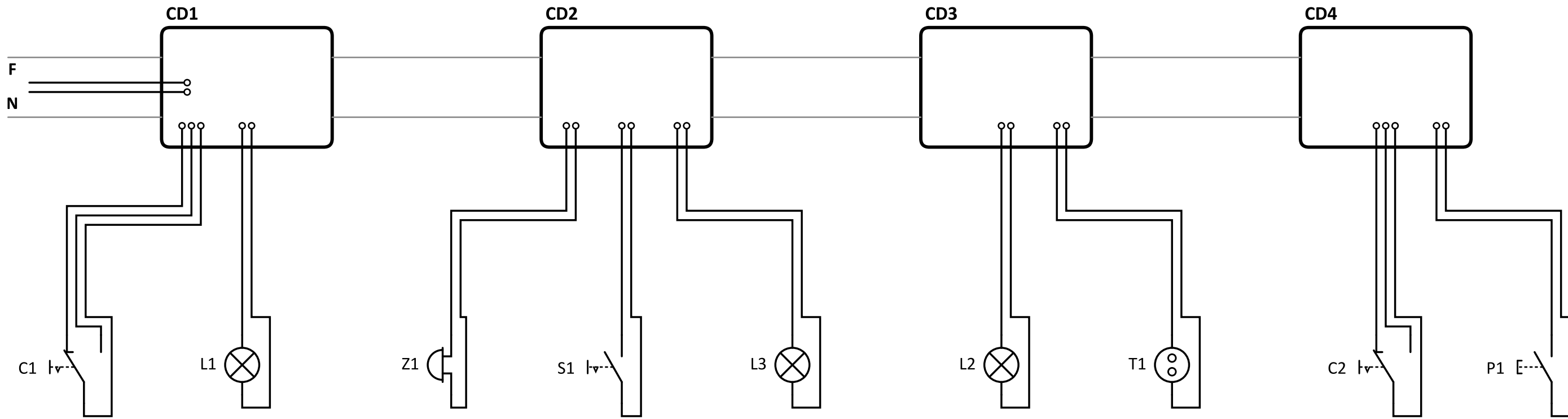


1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas.
2. Haz las conexiones dentro de las cajas de derivación.
3. Marca cada empalme con un punto ●.
4. Fase en marrón, neutro en azul.
5. Guíate por el esquema funcional y el unifilar.


Nombre:	
Curso:	Fecha:
Esquema 007	Formato A3 · Sin escala

Esquema 008 · Multifilar: completa las conexiones


Esquema funcional

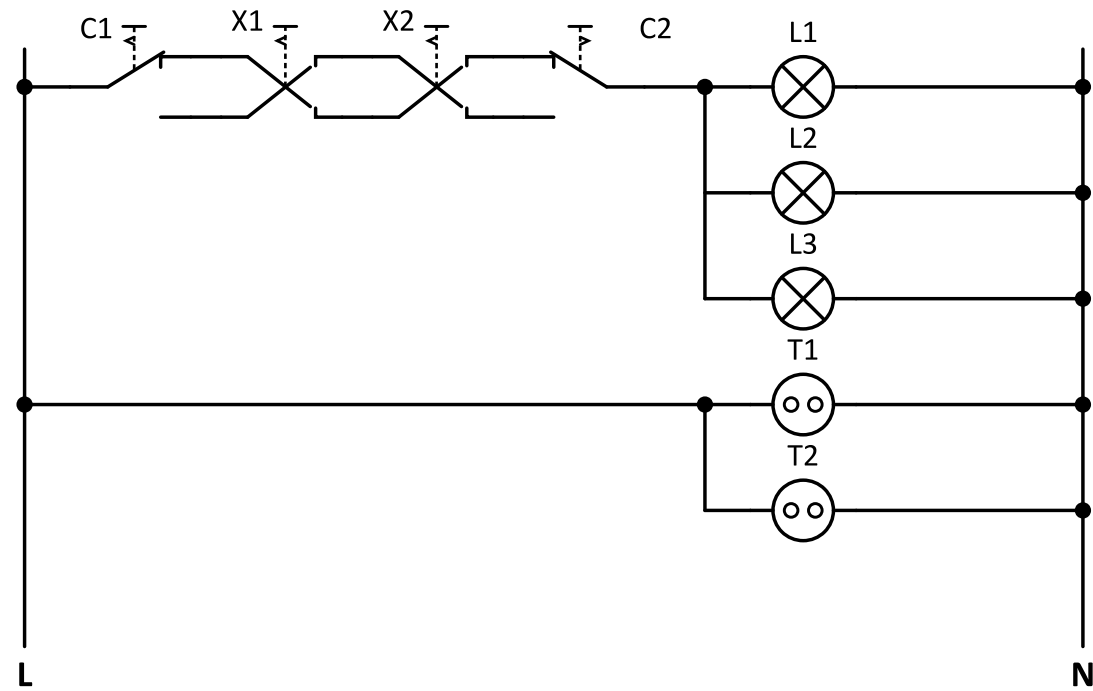

Esquema unifilar (planta)

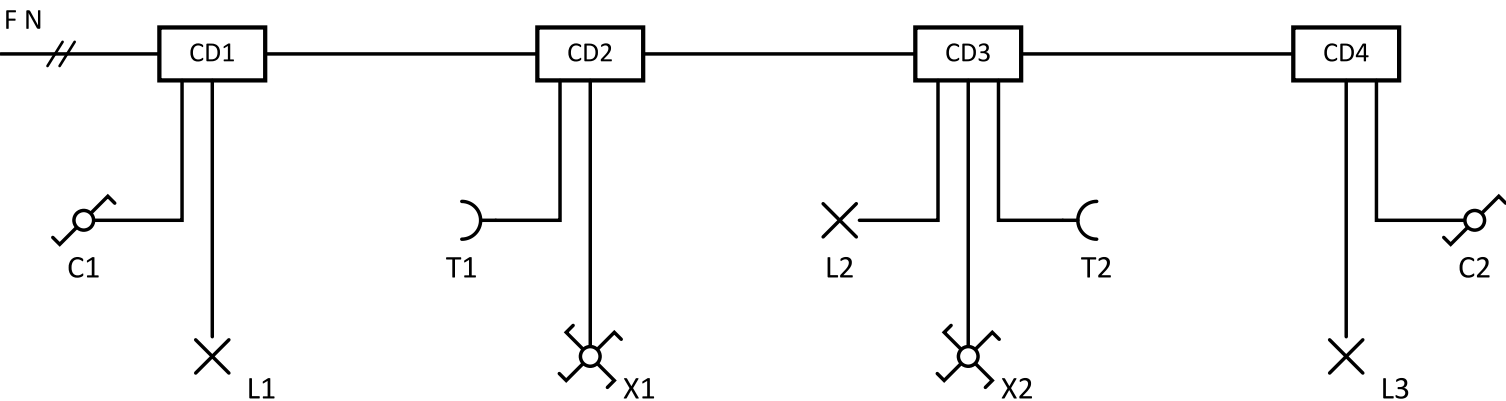

Esquema multifilar (montaje)

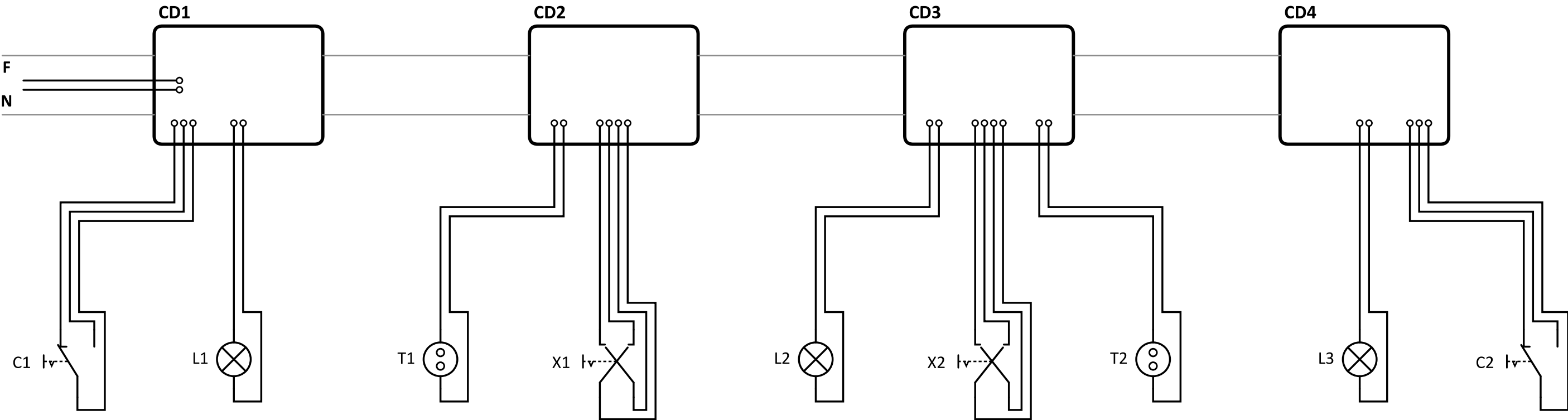


- 1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas.
- 2. Haz las conexiones dentro de las cajas de derivación.
- 3. Marca cada empalme con un punto ●.
- 4. Fase en marrón, neutro en azul.
- 5. Guíate por el esquema funcional y el unifilar.


Nombre:	
Curso:	Fecha:
Esquema 008	Formato A3 · Sin escala

Esquema 009 · Multifilar: completa las conexiones


Esquema funcional

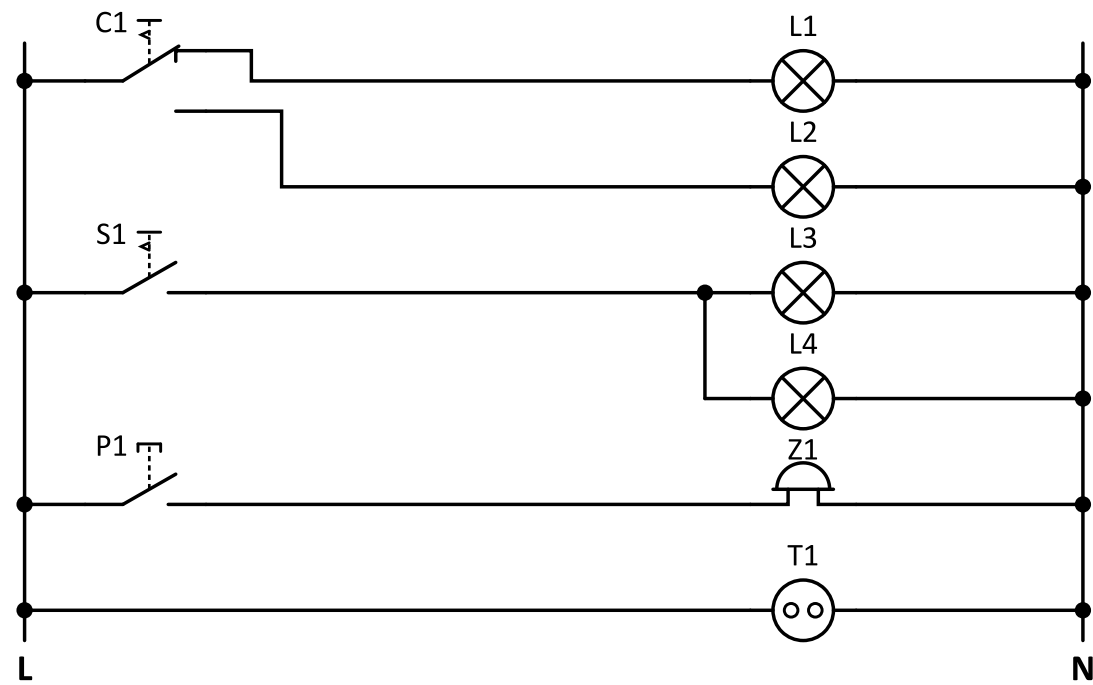

Esquema unifilar (planta)

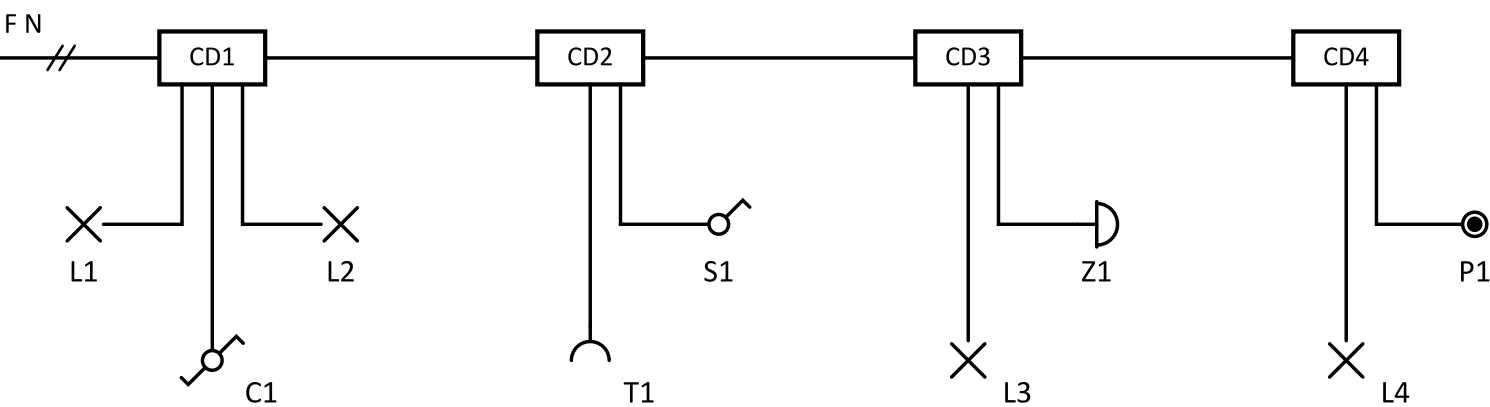

Esquema multifilar (montaje)

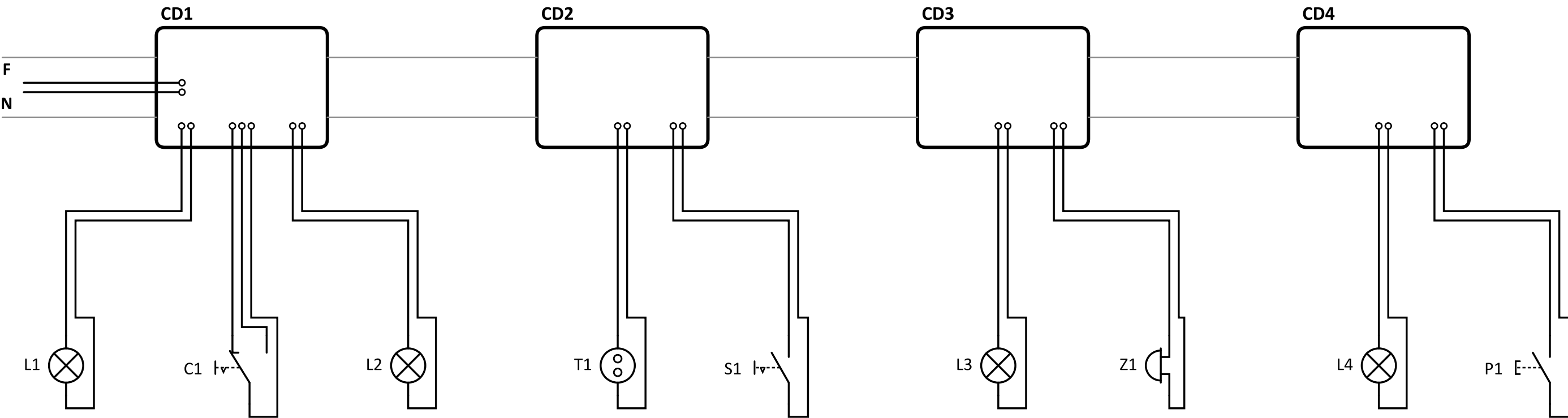


1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas.
2. Haz las conexiones dentro de las cajas de derivación.
3. Marca cada empalme con un punto ●.
4. Fase en marrón, neutro en azul.
5. Guíate por el esquema funcional y el unifilar.


Nombre:	
Curso:	Fecha:
Esquema 009	Formato A3 · Sin escala

Esquema 010 · Multifilar: completa las conexiones


Esquema funcional

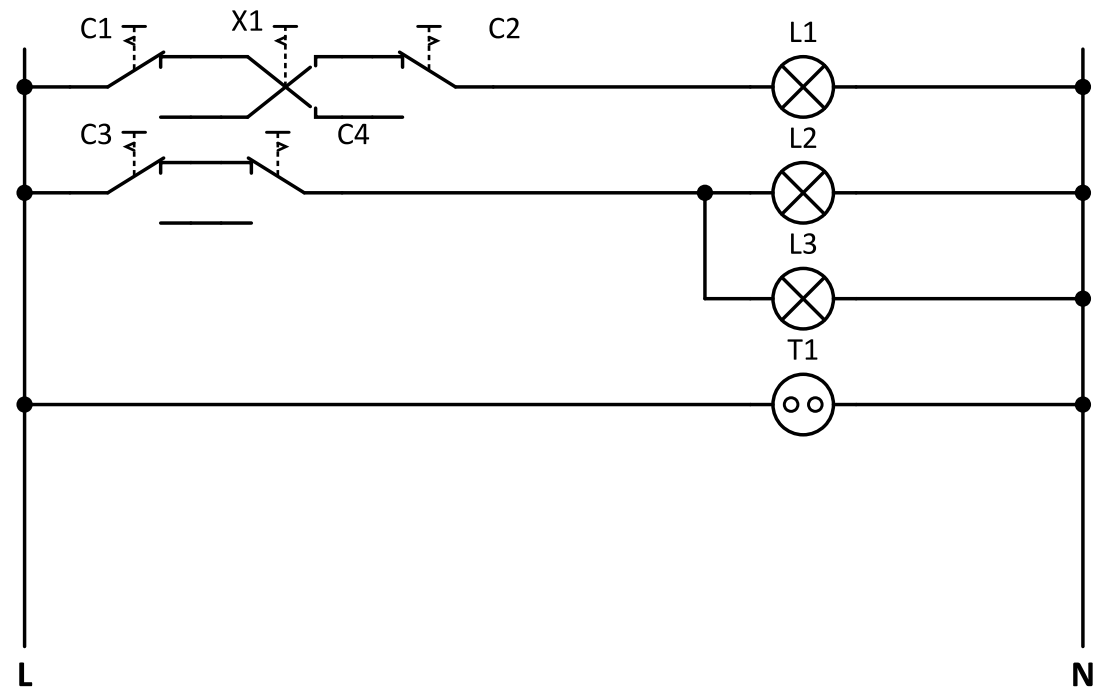

Esquema unifilar (planta)

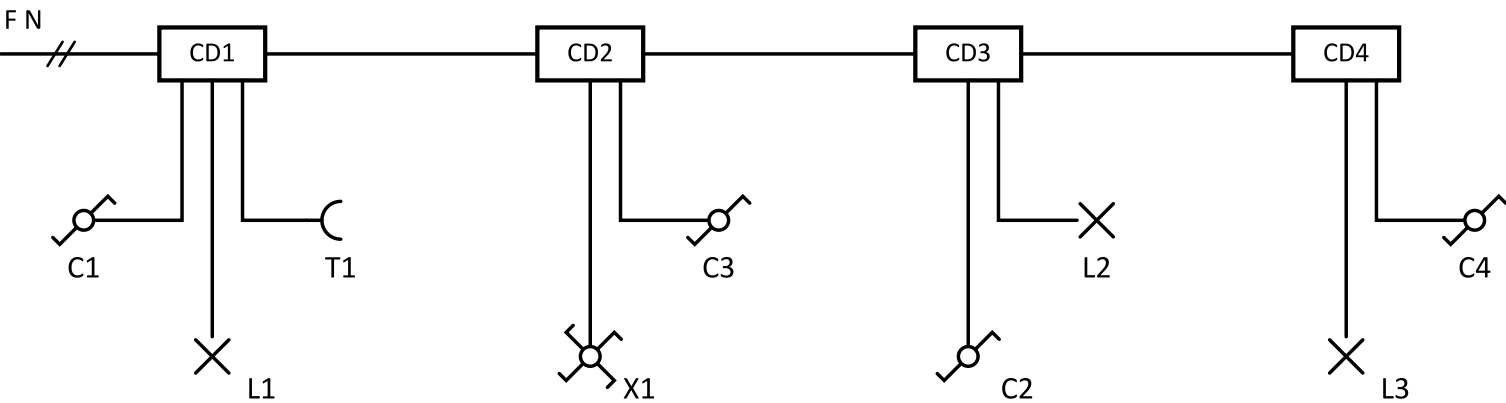

Esquema multifilar (montaje)

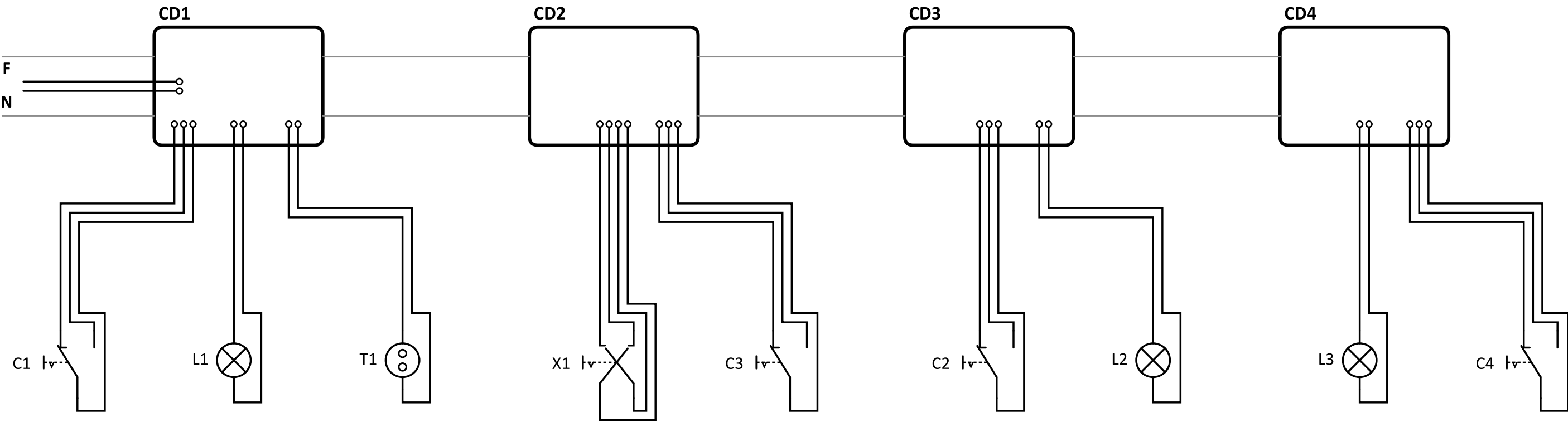


- 1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas.
- 2. Haz las conexiones dentro de las cajas de derivación.
- 3. Marca cada empalme con un punto ●.
- 4. Fase en marrón, neutro en azul.
- 5. Guíate por el esquema funcional y el unifilar.


Nombre:	
Curso:	Fecha:
Esquema 010	Formato A3 · Sin escala

Esquema 011 · Multifilar: completa las conexiones


Esquema funcional

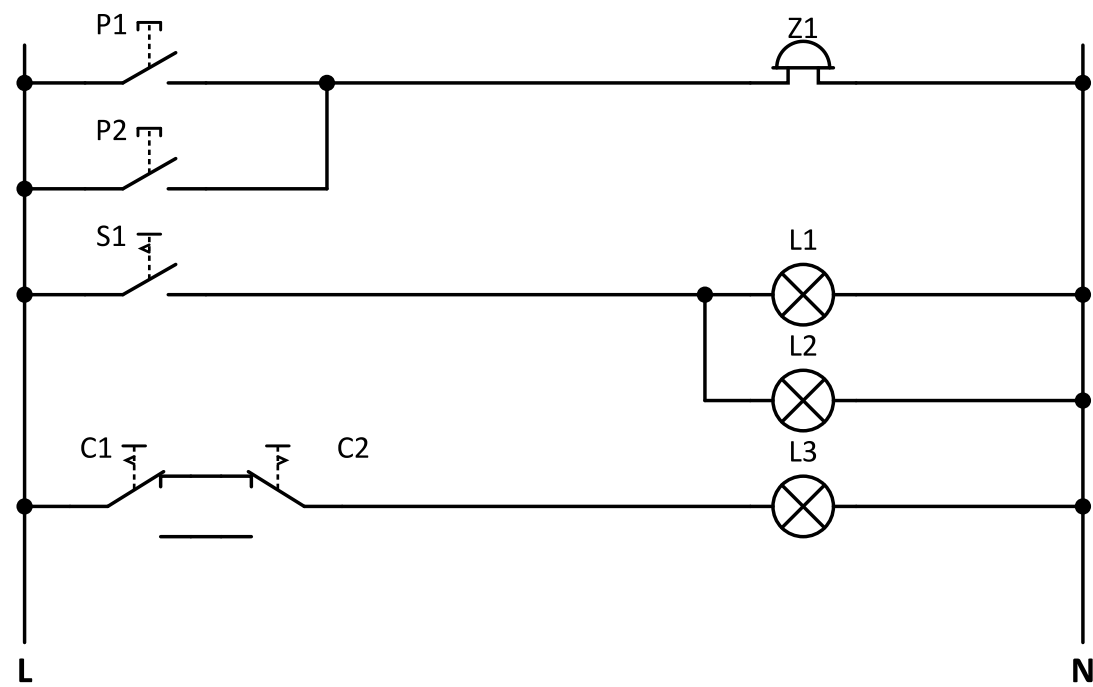

Esquema unifilar (planta)

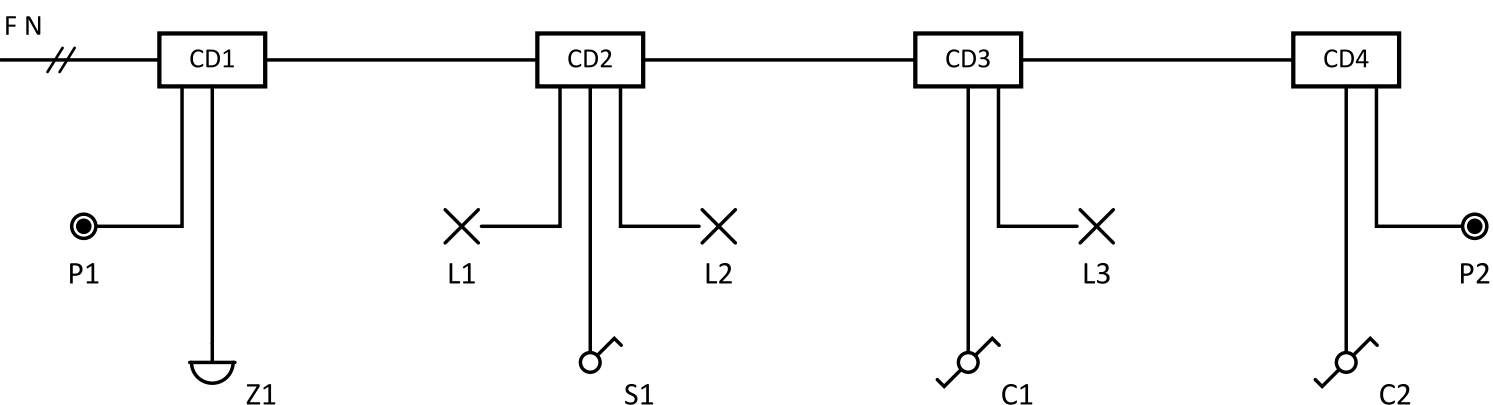

Esquema multifilar (montaje)

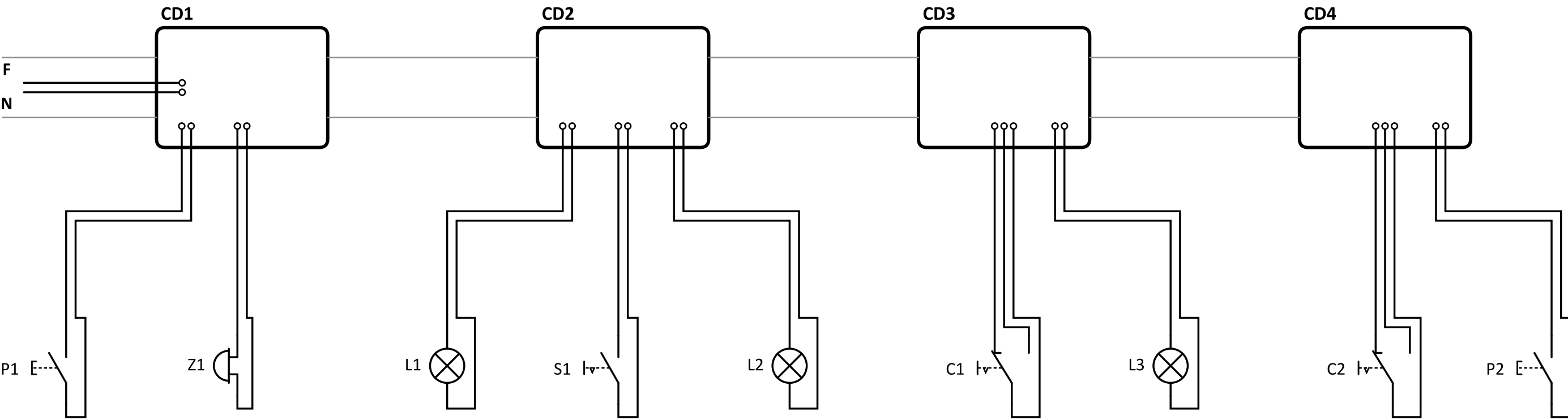


1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas.
2. Haz las conexiones dentro de las cajas de derivación.
3. Marca cada empalme con un punto ●.
4. Fase en marrón, neutro en azul.
5. Guíate por el esquema funcional y el unifilar.


Nombre:	
Curso:	Fecha:
Esquema 011	Formato A3 · Sin escala

Esquema 012 · Multifilar: completa las conexiones


Esquema funcional

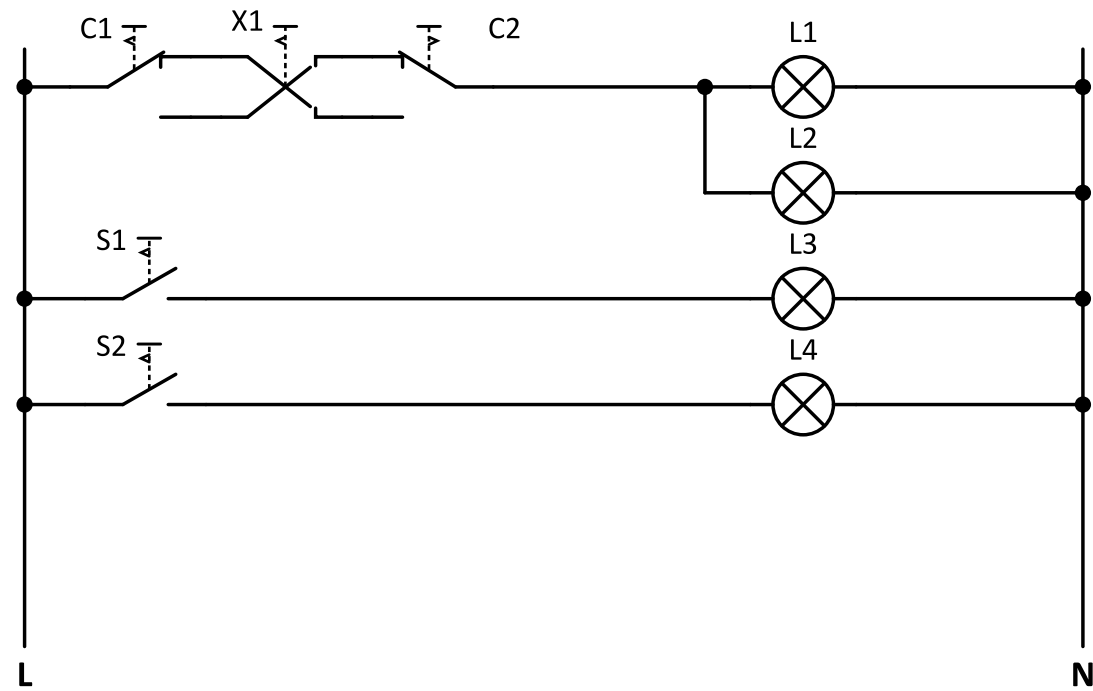

Esquema unifilar (planta)

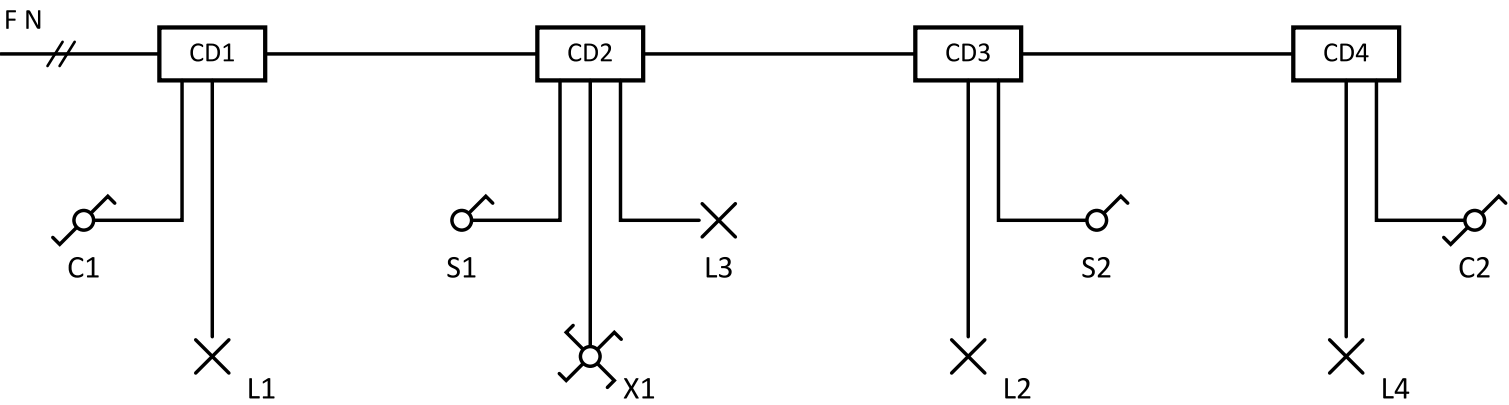

Esquema multifilar (montaje)

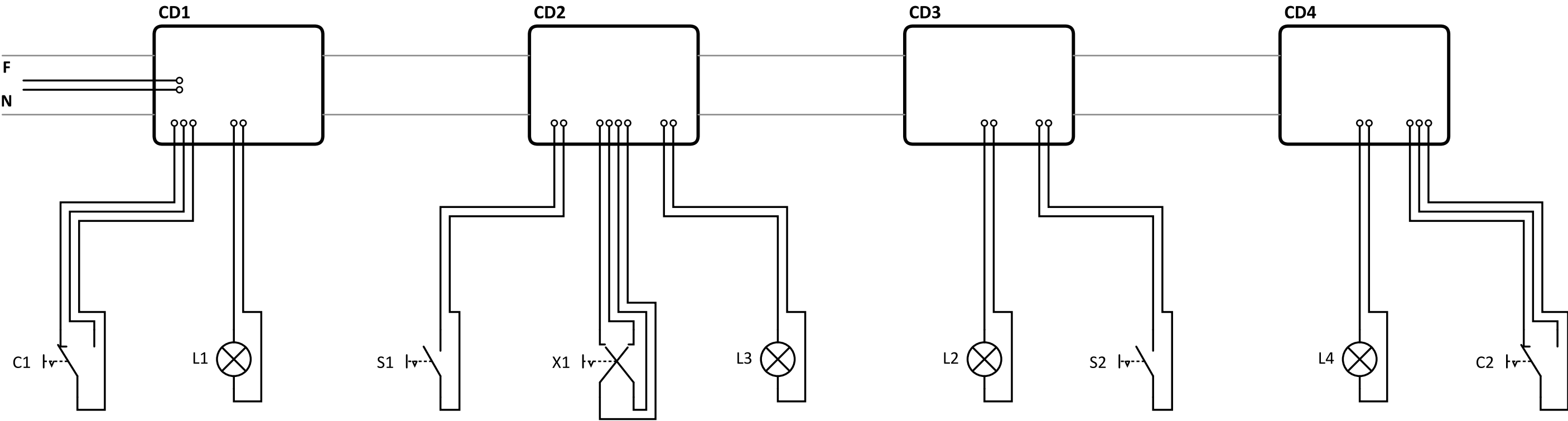

1. Dibuja los conductores por los tubos entre cajas.
2. Haz las conexiones dentro de las cajas de derivación.
3. Marca cada empalme con un punto ●.
4. Fase en marrón, neutro en azul.
5. Guíate por el esquema funcional y el unifilar.

Nombre:	
Curso:	Fecha:
Esquema 012	Formato A3 · Sin escala